



Cuestionario:

- 1-De acuerdo al esquema definir a qué tipo de circuito corresponde.
- 2-Describir los dispositivos presentes en el esquema.
- 3-Redactar como sería el funcionamiento del circuito.